
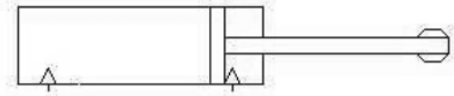
1) تمرين دورة بكالوريا 2017 إس الموضوع 2:


2– أتمم الرسم التخطيطي لتركيب دافعة مزدوجة المفعول مع موزع 5/2.



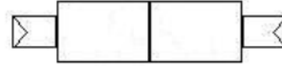

2) تمرين دورة بكالوريا 2016 الموضوع 2:

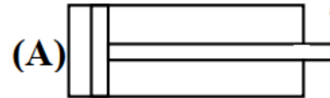2. اتمم ربط الدافعة A بالموزع 5/2 ثنائي الإستقرار وبتحكم هوائي.






3) تمرين دورة بكالوريا 2015 الموضوع 1:

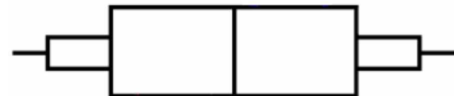1. أتمم الرسم التخطيطي للدافعة (V_1) بموزع ثنائي الاستقرار 2/5 ذو تحكم هوائي





4) تمرين دورة بكالوريا 2015 الموضوع 2:

1. ما نوع الموزع المستعمل مع الدافعة مزدوجة المفعول (V_1) مع الشرح ؟

....

....


....

....

5) تمرين دورة بكالوريا 2014 الموضوع 1:


2 - أربط الدافعة V_1 بموزع 5/2 في الحالتين.

الحالة الأولى

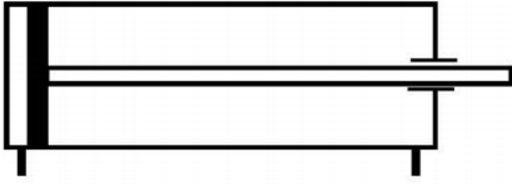



الحالة الثانية

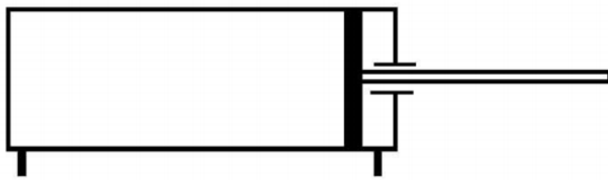



6) تمرين دورة بكالوريا 2014 الموضوع 2:

3- أربط الدافعة V_2 بالموزع المناسب.






7) تمرين دورة بكالوريا 2013 الموضوع 1:

1- (Vc) هي دافعة ذات مفعول بسيط. ما هو نوع الموزع الذي يناسبها؟

....

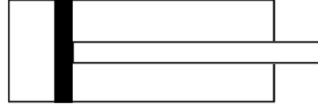2- أتمم التركيب الموالي المتضمن للدافعة (Vb) و الموزع 5/2 .





8) تمرين دورة بكالوريا 2013 الموضوع 2:

1- (Va) هي دافعة مزدوجة المفعول. ما هو نوع الموزع الذي يناسبها؟ مع شرحه.


....


....

....

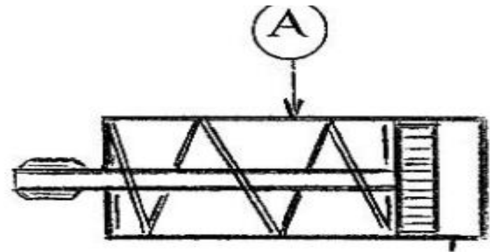9) تمرين دورة بكالوريا 2012 الموضوع 2:

2- ركب الموزع 2/3 بالدافعة البسيطة المفعول "A"



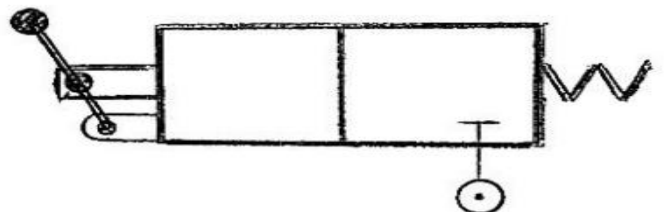

10) تمرين دورة بكالوريا 2010 الموضوع 1:

- الدافعة (A) ذات مفعول بسيط :

1) إشرح كيفية تشغيلها ؟ علما أن ساق الدافعة في حالة خروج عند الراحة

....

....

....

....

....

....

2) ما هو نوع الموزع المتحكم فيها ؟

....

....

11) تمرين دورة بكالوريا 2010 الموضوع 2:

- الدافعة (A) متحكم فيها بواسطة موزع 2/5 .

1- أشرح هذا الموزع :

....

....

2- ما نوع هذه الدافعة ؟

....

....

3- أتمم التركيب الهوائي بين الدافعة و الموزع .

